

ECE 152A: Lab n

Erk Sampat

August 18, 2024

Part A

Step A.1

a)

TwoByTwo_tb.v

```
// functions
typedef enum logic [1:0] {
    NA    = 2'b00,
    LOAD  = 2'b01,
    LEFT  = 2'b10,
    RIGHT = 2'b11
} funct_t;

module shift_register #(parameter WIDTH = 4) (
    input logic      clk,
    input logic      rst,
    input funct_t     funct_i,
    input logic [WIDTH-1:0] word_i,    // for LOAD
    input logic      serial_i, // for LEFT/RIGHT
    output logic [WIDTH-1:0] out_o
);

    logic [WIDTH-1:0] out_d, out_q;
    assign out_o = out_q;

    always_comb begin
        out_d = out_q; // default value
        case (funct_i)
            NA:    out_d = out_q;
            LOAD:  out_d = word_i;
            LEFT:  out_d = {out_q[WIDTH-2:0], serial_i};
            RIGHT: out_d = {serial_i, out_q[WIDTH-1:1]};
        endcase
    end

    always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst) begin
            out_q <= '0;
        end else begin
            out_q <= out_d;
        end
    end

endmodule
```

Part B